

PART A:

I)

$V_{in}=24V$

Case 1: Ideal Case

parasitic resistance of inductor $r_l = 0$

D	o/p voltage	voltage gain
0.1	26.71	1.11
0.2	30.02	1.25
0.3	34.00	1.43
0.4	40.22	1.67
0.5	47.56	1.98
0.6	60.04	2.50
0.7	80.89	3.37
0.8	118.41	4.93
0.9	243.50	10.15

Case 2:

parasitic resistance of inductor $r_l = 5\%$ of R_L

D	o/p voltage	voltage gain
0.1	25.14	1.05
0.2	27.88	1.16
0.3	31.21	1.31
0.4	35.16	1.46
0.5	39.6	1.65
0.6	45.62	1.91
0.7	51.54	2.15
0.8	52.51	2.19
0.9	39.33	1.64

II)

$D=0.5$;

RMS Capacitor Current: 4.34 amp

III)

D=0.5;

Inductance = 14.4 uF

V)

Load(PU)	Efficiency
0.2	0.850
0.3	0.870
0.4	0.880
0.5	0.887
0.6	0.887
0.7	0.895
0.8	0.907
0.9	0.920
1	0.930

PART B:

I)

Vin=57V

Case 1:

parasitic resistance of inductor $r_l = 0$

D	Vout	Vout/Vin
0.1	-6.33	0.11
0.2	-14.25	0.25
0.3	-24.52	0.43
0.4	-38.00	0.66
0.5	-56.88	0.99
0.6	-85.44	1.50
0.7	-133.00	2.33
0.8	-228.15	4.01
0.9	-513.01	8.99

D=0.457 Fsw for which system in CCM and DCM

Fsw = 7.55 KHz

Case 2:

parasitic resistance of inductor $r_l = 5\%$ of R_L

D	Vout	Vout/Vin
0.1	-5.96	0.10
0.2	-13.20	0.23
0.3	-22.15	0.39
0.4	-33.39	0.59
0.5	-47.48	0.83
0.6	-65.11	1.14
0.7	-85.48	1.50
0.8	-101.32	1.78
0.9	-85.55	1.50


$D=0.457$ Fsw for which system in CCM and DCM

Fsw = 7.95 KHz

II)

calculation:

switching frequency = 13.8KHz is verge

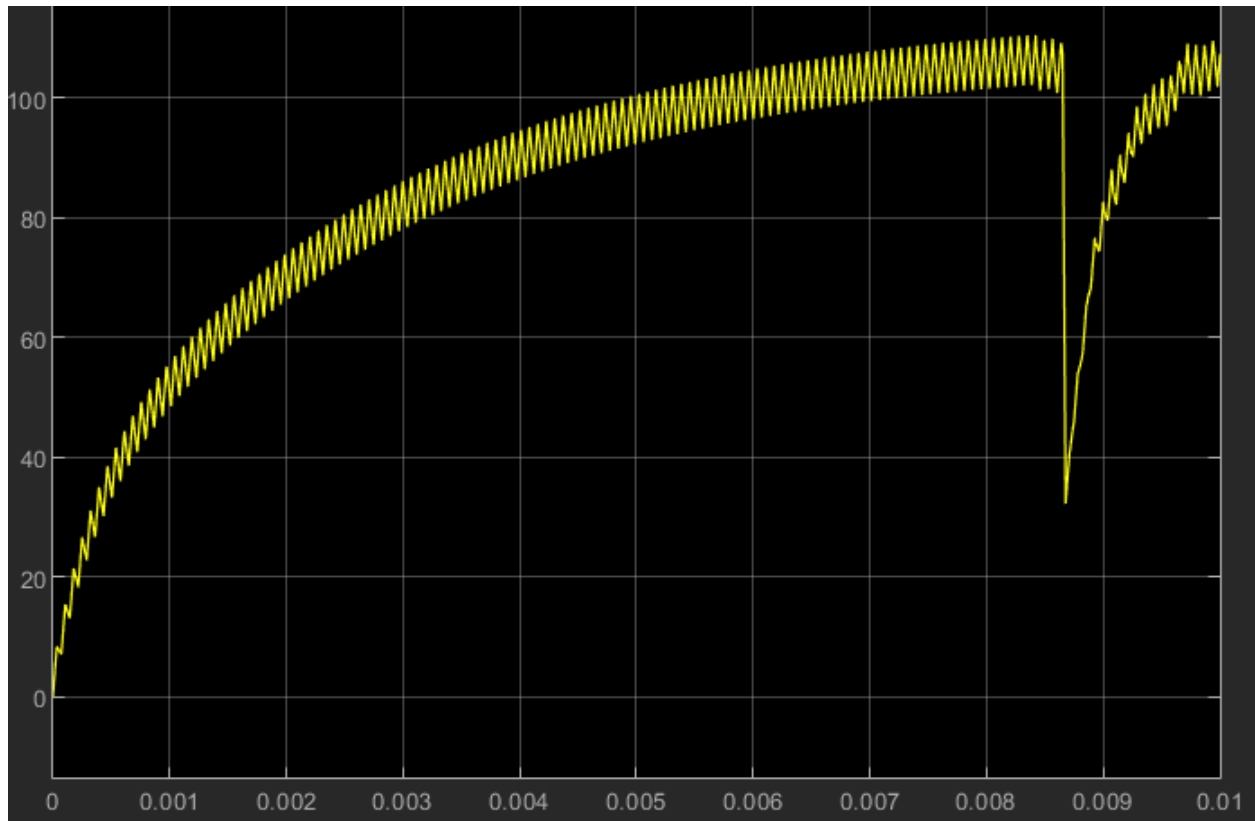

At 13.8Khz graph

I_L at 7khz = 58.3 amps
 I_L at 13.8 = 104.5 amps
 I_L at 14khz = 68.86 amps

III)

D	i/p current	o/p current
0.1	0.15	-5.49
0.2	0.50	-1.24
0.3	0.91	-2.12
0.4	1.82	-3.30
0.5	2.48	-4.92
0.6	4.19	-7.36
0.7	8.57	-11.45
0.8	22.40	-19.62
0.9	107.78	-44.27