

1a) $V_{in} = 110V$

D	Vout/Vin
0.1	0.1
0.2	0.2
0.3	0.3
0.4	0.4
0.5	0.5
0.6	0.6
0.7	0.7
0.8	0.8
0.9	0.9

1b)

D = 0.5

For CCM $L = 0.2mH$

$V_{out} = 55$ Volts

For DCM $L = 0.5uH$

$V_{out} = 91.71$ Volts

CCM	DCM
55	91.71

2a)

Case i)

Parasitic Resistance = 0ohms

$V_{in} = 57$

D	Vout	Vout/Vin
0.1	-6.332	-0.11109
0.2	-14.25	-0.25
0.3	-24.42	-0.42842
0.4	-37.99	-0.66649
0.5	-56.97	-0.99947
0.6	-85.48	-1.49965
0.7	-133	-2.33333
0.8	-228	-4
0.9	-513	-9

Case ii)

Parasitive Resistance = 5% $R_L = 0.576$

$V_{in} = 57$

D	Vout	Vout/Vin
0.1	-5.964	-0.10463
0.2	-13.21	-0.23175
0.3	-22.16	-0.38877
0.4	-33.36	-0.58526
0.5	-47.47	-0.83281
0.6	-65.12	-1.14246
0.7	-85.48	-1.49965
0.8	-101.3	-1.77719
0.9	-85.5	-1.5

2b

III)

Duty ratio	Input Current	Output Current
0.1	0.147	-5.486
0.2	0.5	-1.235
0.3	0.9	-2.115
0.4	1.817	-3.292
0.5	2.47	-4.92
0.6	4.192	-7.363
0.7	8.566	-11.45
0.8	22.44	-19.62
0.9	107.77	-44.27

2c)


II)

From calculation $F_s = 13.839\text{KHz}$ is verge

IL at $7\text{KHz} = 58.54\text{Amps}$

IL at $13.8 = 104.5\text{Amps}$

IL at $14\text{KHz} = 68.85\text{Amps}$

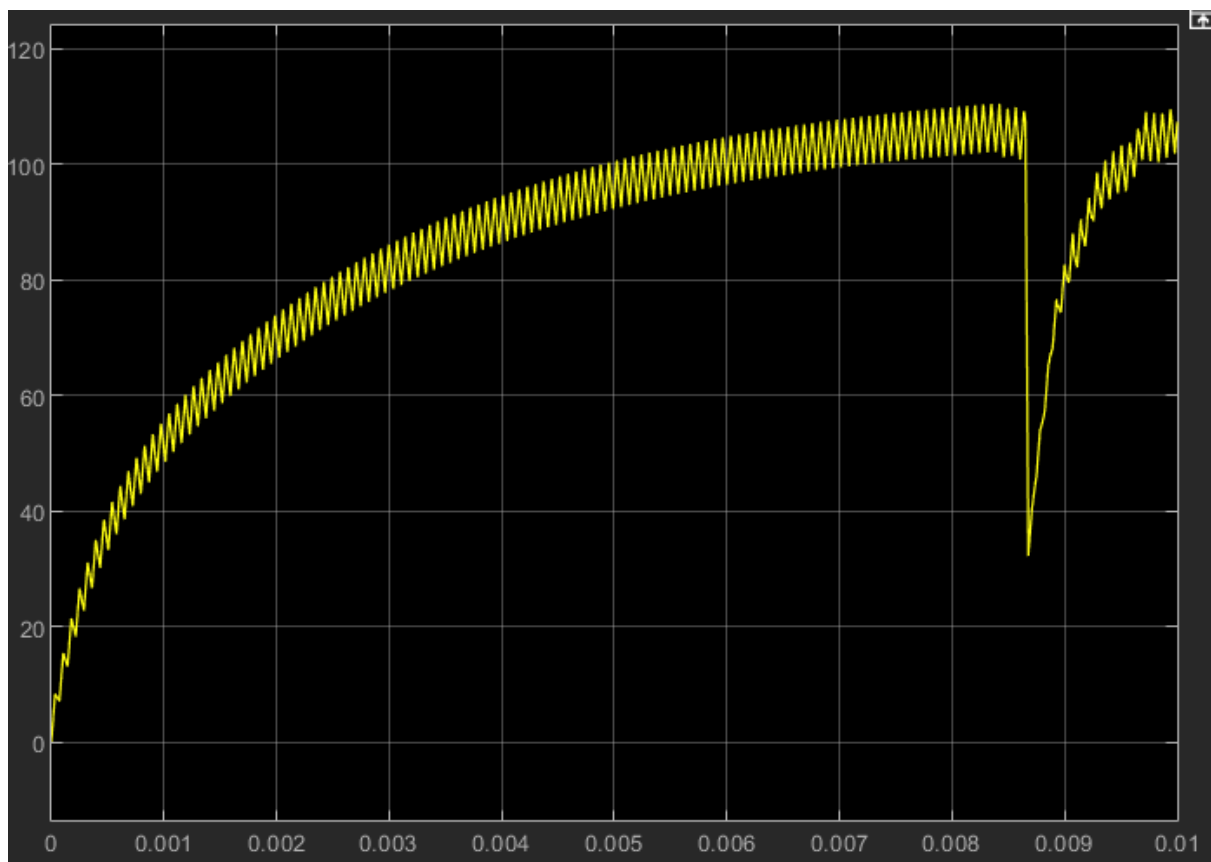

At 13.8KHz graph.