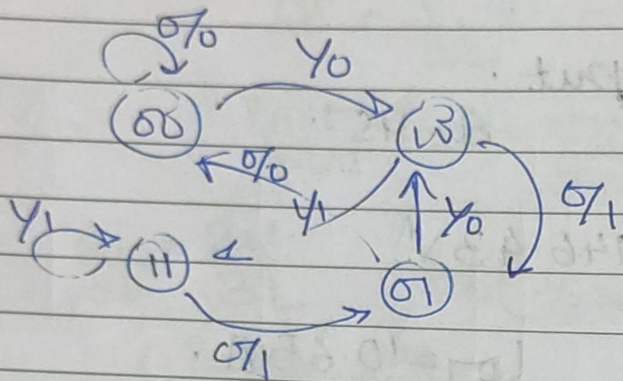


# Assignment Mansi Uniyal

Q.1.

Present State		$Y_P$	FF $\Delta$		Next state		$\Delta/P$
$Q_{1N}$	$Q_{0N}$	X	$\Delta_1$	$\Delta_0$	$Q_{1N+1}$	$Q_{0N+1}$	$Q_{0(N+1)}$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1



2 Key loops

Q2 (a) 4 bit counter with RS flip flop. will repeat after 16 clock pulse.

16 clock pulse, state = 2.

18 clock pulse state = 4 (2 → 3 → 4).

Q2.  
(b)

J <sub>A</sub>	K <sub>A</sub>	A	J <sub>B</sub>	K <sub>B</sub>	B	J <sub>C</sub>	K <sub>C</sub>	C
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0

000 → 001 → 110 → 111 → 100 → 101 → 010 → 011  
000

After 8 clk pulse repeat.



Q3. Moore Model  $\rightarrow$  seq. & detect: 010

States  $a \rightarrow$  X bit correctly decoded


$b \rightarrow$  1 "

$c \rightarrow$  2 "

$d \rightarrow$  3 "

$O/P = 1$  in states

State transition diagram:

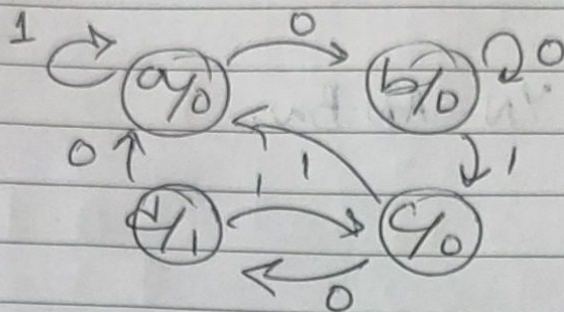

State assignment


State B A

$a$  0 0

$b$  0 1

$c$  1 0

$d$  1 1

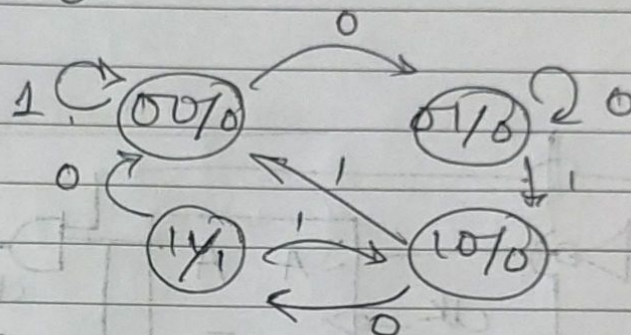

Present State	i/p	Next State	O/P
$B_n A_n$	$X_n$	$B_{n+1} A_{n+1}$	$Y_n$
0 0	0	0 0	0
0 0	1	0 1	0
0 1	0	0 0	0
0 1	1	1 0	0
1 0	0	1 1	0
1 0	1	0 0	0
1 1	0	0 1	1
1 1	1	1 0	1

$X_n$	$B_n A_n$
0	00 01 11 10
0	0 0 X X
1	0 1 X X

$$J_B = X_n A_n$$

$X_n$	$B_n A_n$
0	00 01 11 10
0	1 X X 1
1	0 X X 0

$$J_A = \overline{X_n}$$



$B \backslash A \backslash W$

$X_n$	00	01	11	10
0	x	x	1	0
1	x	x	0	1

$B \backslash A \backslash W$

$X_n$	00	01	11	10
0	x	0	1	x
1	x	1	1	x

$$K_B = \bar{X}_n A_n + X_n \bar{A}_n$$


$$K_A = X_n + B_n$$

$A_n \backslash B_n$

	0	1
0	0	0
1	0	1

$$Y_N = A_n \cdot B_n$$

Circuit realization

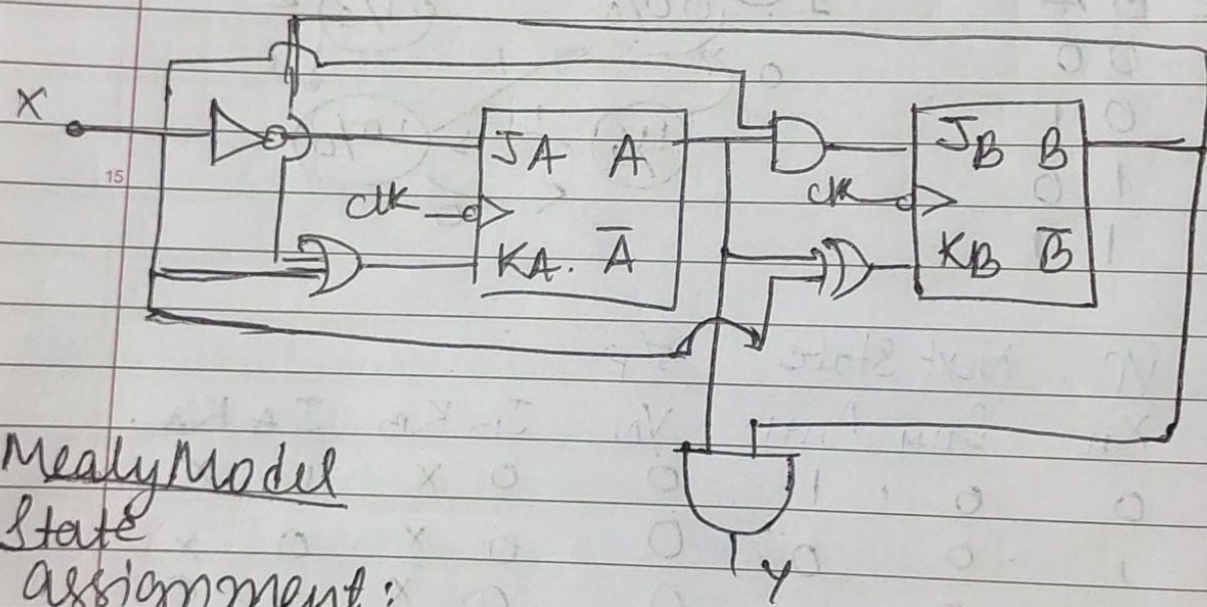

Mealy Model

State

assignment:

State B A

a 0 0


b 0 1

c 1 0

a  $\rightarrow$  x bit correctly decoded

b  $\rightarrow$  1 u

c  $\rightarrow$  2 u

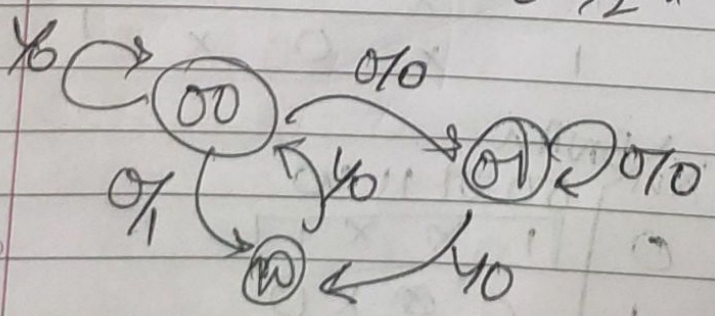



Present State		i/p.		Next State		o/p.				
B <sub>n</sub>	A <sub>n</sub>	X	B <sub>n+1</sub>	A <sub>n+1</sub>	Y	J <sub>B</sub>	K <sub>B</sub>	J <sub>A</sub>	K <sub>A</sub>	
0	0	0	0	1	0	0	x	1	x	
0	0	1	0	0	0	0	x	0	x	
0	1	0	0	1	0	0	x	x	0	
0	1	1	1	0	0	1	x	x	1	
1	0	0	1	0	1	x	1	0	x	
1	0	1	0	0	0	x	1	0	x	

~~Karnaugh~~  $B_n A_n$

X \ B <sub>n</sub> A <sub>n</sub>	00	01	11	10
0	0	0	x	x
1	0	1	x	0

$X \ B_n A_n$

X \ B <sub>n</sub> A <sub>n</sub>	00	01	10	11
0	0	1	x	0
1	0	x	x	0

$J_B = X A_n$

$J_A = \bar{X} B_n$

$X \ B_n A_n$

X \ B <sub>n</sub> A <sub>n</sub>	00	01	11	10
0	0	0	x	1
1	0	0	x	0

$X \ B_n A_n$

X \ B <sub>n</sub> A <sub>n</sub>	00	01	11	10
0	x	x	x	1
1	x	x	x	1

$Y = \bar{X} B_n$


$K_B = 1$

Circuit realization.

$X \ B_n A_n$


X \ B <sub>n</sub> A <sub>n</sub>	00	01	11	10
0	x	0	x	x
1	x	1	x	x

$K_A = X$

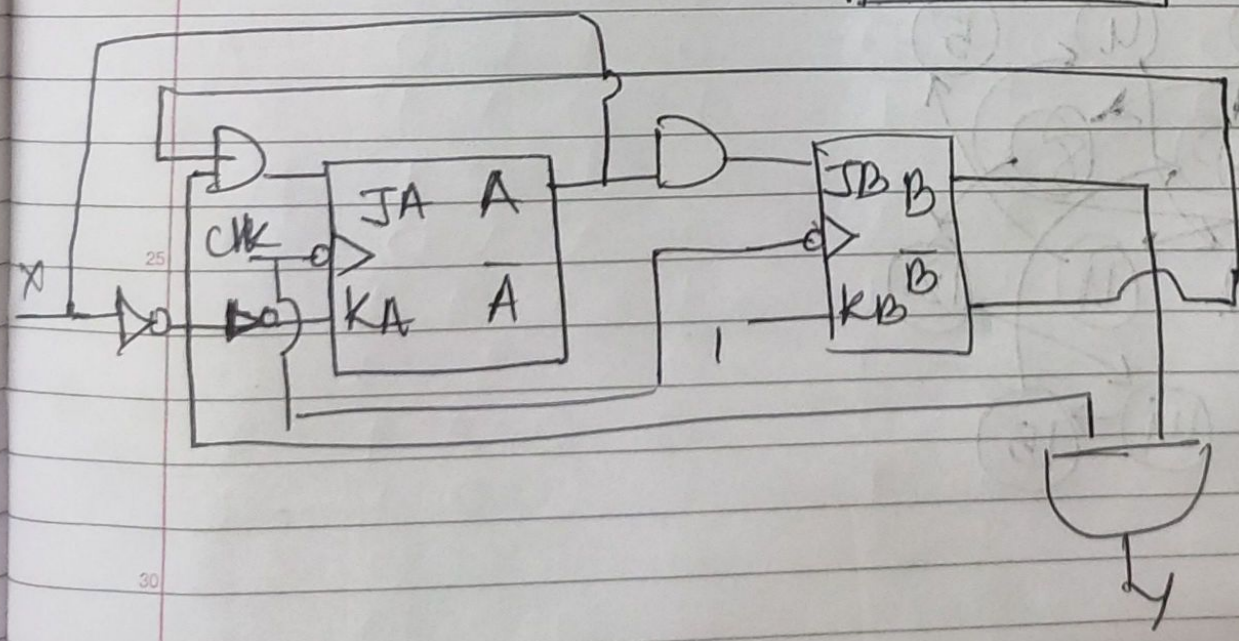




Q4. Present State				FF I/p.				Next State			
Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	Q <sub>3</sub> <sup>+</sup>	Q <sub>2</sub> <sup>+</sup>	Q <sub>1</sub> <sup>+</sup>	Q <sub>0</sub> <sup>+</sup>
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>
0	1	1	0	1	0	1	1	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>
0	1	1	1	0	0	1	1	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1</del>
1	0	0	0	1	1	0	0	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
1	0	0	1	0	1	0	0	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
1	0	1	0	1	1	0	1	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1</del>
1	0	1	1	0	1	0	1	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1</del>
1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1

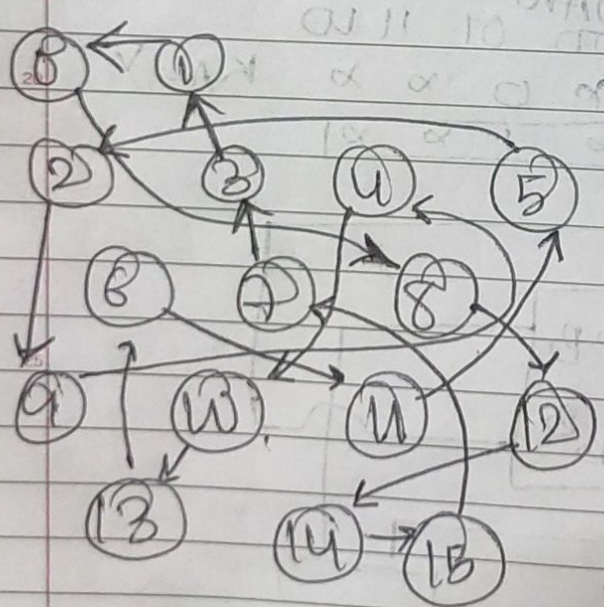



Q5.

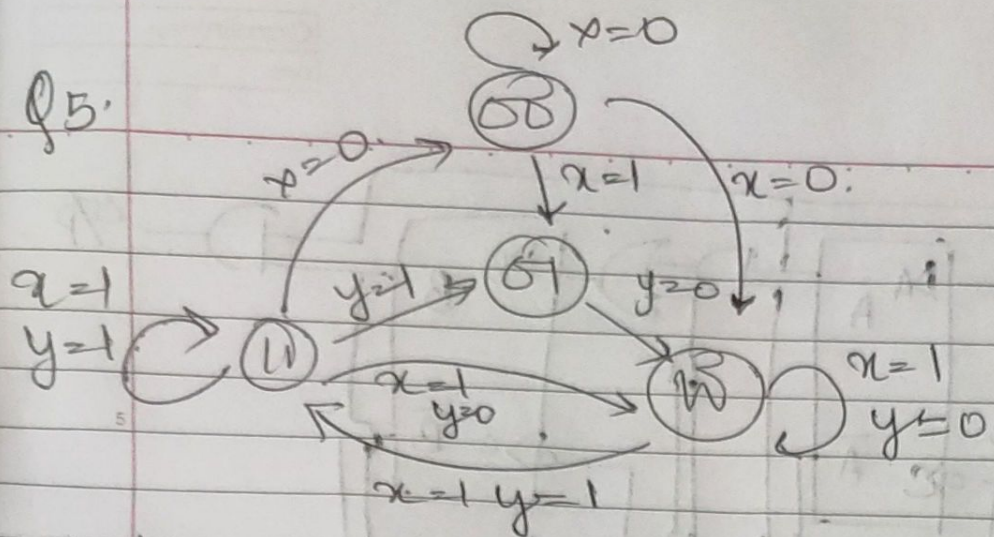

Initial state i/p.		Final state		o/p.		D <sub>B</sub>		D <sub>A</sub>	
Bw	An	X	Y	Bw	An	X	Y	D <sub>B</sub>	D <sub>A</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1

Bw \ An	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1



$$D_B = \bar{B} \bar{w} \bar{A} \bar{n} + B w x$$

$$o/p = A \bar{w} B w$$

Bw \ An	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0
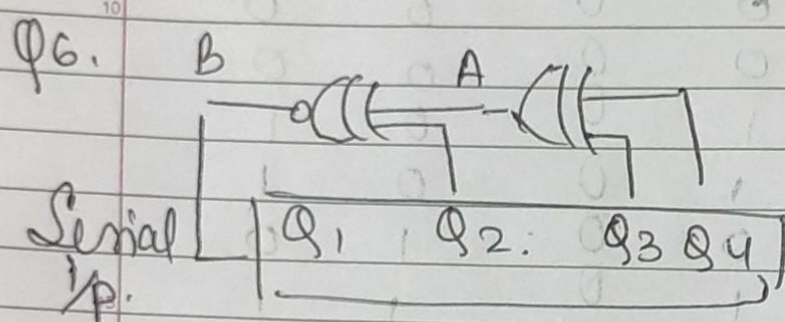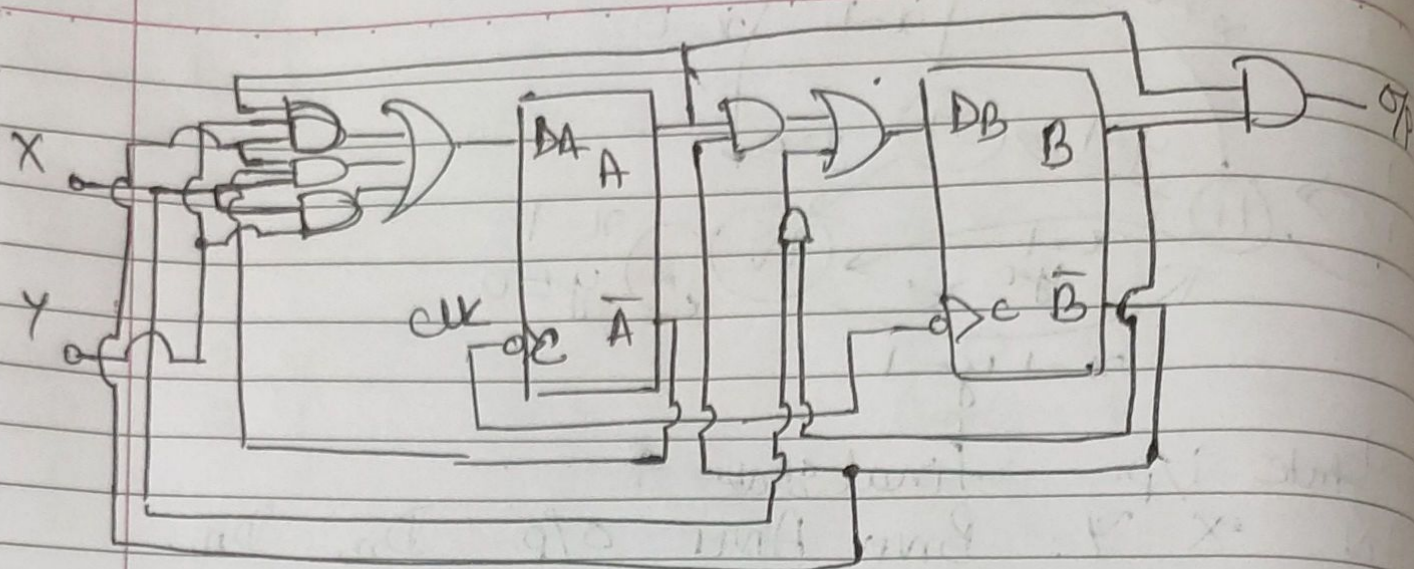
$$D_A = x y + \bar{B} \bar{w} \bar{A} \bar{n} y + \bar{B} \bar{w} \bar{A} \bar{n} x$$





$$B = (Q_2 \oplus A)^1$$

$$A = Q_3 \oplus Q_4$$

$$Q_1^+ = B = (Q_2 \oplus A)^1$$

initial state = 0000

$$Q_3^+ = Q_2, Q_2^+ = Q_1$$

$$Q_4^+ = Q_3$$

Present state

Next state

Q1	Q2	Q3	Q4	A	B	Q1 <sup>+</sup>	Q2 <sup>+</sup>	Q3 <sup>+</sup>	Q4 <sup>+</sup>
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

After  
15 clk  
pulse,  
same  
state  
will  
repeat  
again