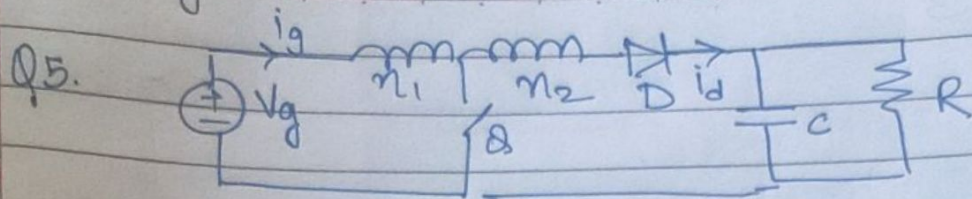


# Assignment.

Mamni Uniyal. 19EE10039.




voltage second balance:

$$\frac{V_g (n_1 + n_2)}{n_1} \cdot D T_s + (V_g - V_o) (1-D) T_s = 0$$

$$V_g \left( D \left( 1 + \frac{n_2}{n_1} \right) + 1 - D \right) = V_o (1-D)$$
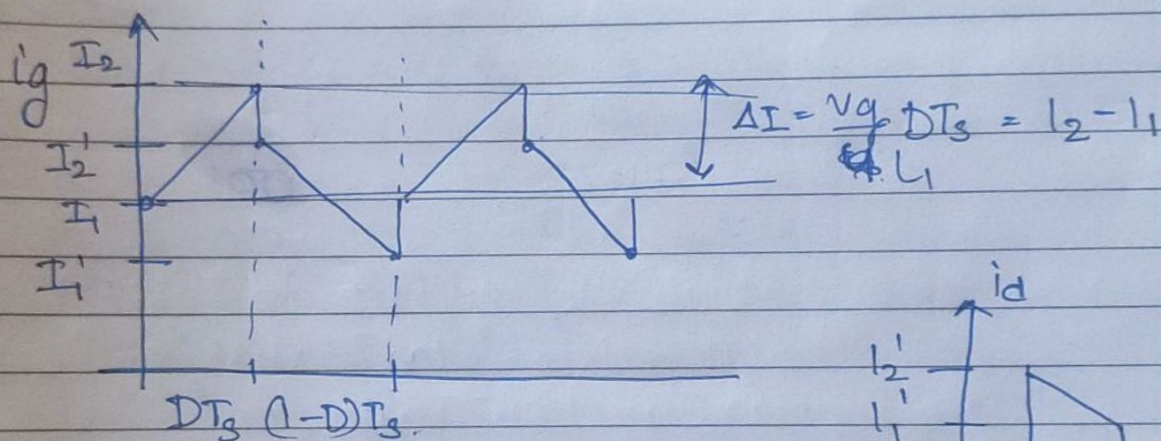
$$V_o = V_g \left( \frac{1 + D n_2 / n_1}{1-D} \right) = 132 \text{ V}$$



$$\left. \begin{aligned} I_2 n_1 &= I_2' (n_1 + n_2) \\ I_1' (n_1 + n_2) &= I_1 n_1 \end{aligned} \right\} \text{from continuity.}$$

$$\frac{L_1}{L_2} = \left( \frac{n_1}{n_2 + n_1} \right)^2$$

$$L_1 = 15 \left( \frac{1}{3} \right)^2 = 5/3 \mu \text{H}$$

By current second balance:

$$I_{D \text{ avg}} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{1}{2} (I_1' + I_2') (1-D) = \frac{V_o}{R}$$

$$I_1' + I_2' = \frac{2 V_o}{R (1-D)}$$

$$\left( \frac{I_1 + I_2}{2} \right) = \frac{2 V_o (n_1 + n_2)}{R (1-D) n_1} \quad \leftarrow \quad \frac{I_1 n_1 + I_2 n_2}{n_1 + n_2} = \frac{2 V_o}{R (1-D)}$$




$$I_2 - I_1 = \frac{V_o}{L} DT_s = 172.8 \text{ A}$$

$$I_1 + I_2 = \left(1 + \frac{n_2}{n_1}\right) \frac{2V_o}{R(1-D)} = 330 \text{ A}$$

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= 78.6 \text{ A} \\ I_2 &= 251.4 \text{ A} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} I_1' &= 26.2 \text{ A} \\ I_2' &= 83.8 \end{aligned} \right\}$$
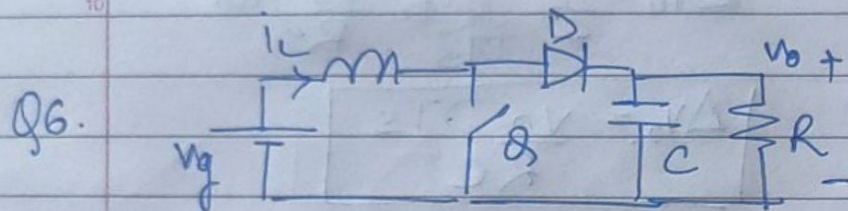
$$\left. \begin{aligned} DT_s &= 12 \mu\text{s} \\ (1-D)T_s &= 8 \mu\text{s} \end{aligned} \right\}$$




Using voltage second balance:

$$V_g \cdot DT_s + (V_g - V_o)(1-D)T_s = 0$$

$$V_g(1) = V_g(1-D)$$

$$V_o = \frac{V_g}{1-D}$$

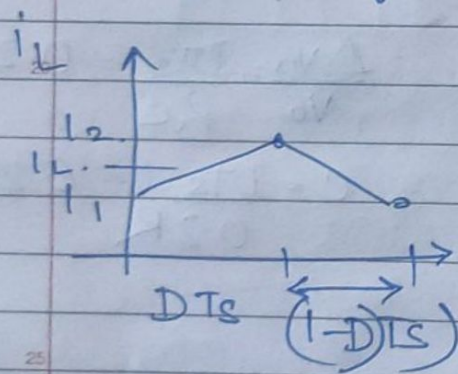


$\Delta I_L$

$$\Delta I_L = \frac{V_g}{L} DT_s$$

$$I_L = \frac{1}{2}(I_1 + I_2)$$

$$\frac{\Delta I_L}{I_L} = \frac{V_g/L \cdot DT_s}{V_o} R(1-D)$$

$$= \frac{R DT_s}{L} (1-D)^2$$

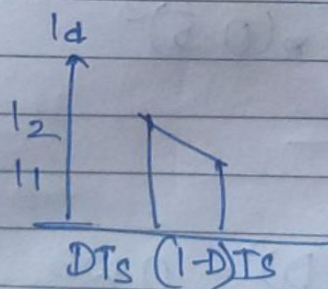


$$I_d \text{ avg } \frac{V_o}{R} = \frac{(I_1 + I_2)}{2} (1-D)$$

$$I_L = \frac{V_o}{R(1-D)}$$

$$I_C = I_D - V_o/R$$



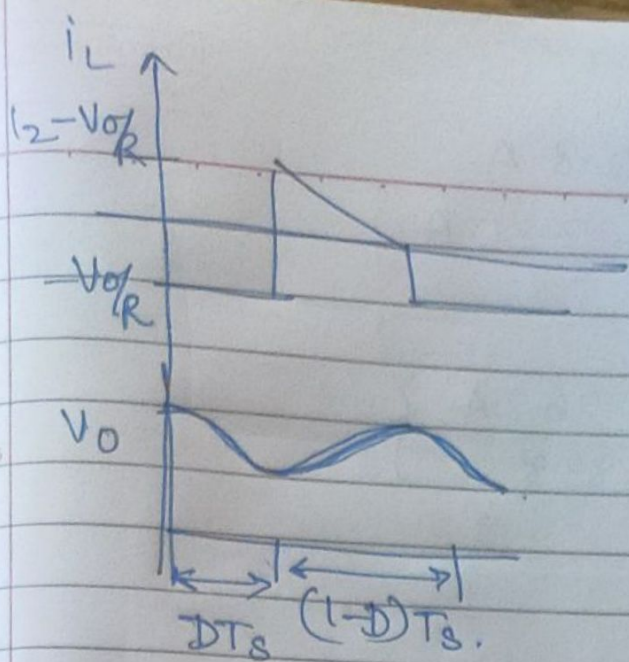

$$i_c = C \frac{dV_0}{dt}$$

$$dV_0 = \frac{1}{C} i_c dt$$

$$\Delta V_0 = \frac{1}{C} \int_{DT_s}^{T_s} i_c dt$$

$$\Delta V_0 = \frac{1}{C} \int_{DT_s}^{T_s} \left( i_D - \frac{V_0}{R} \right) dt$$

$$\frac{\Delta V_0}{V_0} = \frac{DT_s}{RC}$$

$$\Delta V_0 = \frac{V_0 DT_s}{RC}$$

Case (1).

$$\frac{\Delta i_L}{i_L} = 0.5$$

$$\frac{V_0}{V_g} = \frac{1}{1-D} \quad \therefore D = 0.5$$

$$\frac{R DT_s}{L} (1-D)^2 = 0.5$$

$$\frac{\Delta V_0}{V_0} = \frac{DT_s}{RC} = 0.2$$

$$L = \frac{R T_s D (1-D)^2}{0.5}$$

$$C = \frac{DT_s}{0.2 R} = 6.25 \mu F$$

$$= 8 \times 10^{-5} \times (0.5)^3$$

$$L = 10 \mu H$$

$$K_{int} = D(1-D)^2 = 0.125$$

$$K = \frac{2L}{R T_s} = 0.5$$

$$K > K_{int}$$

It is in CCM.



case (2)

$$K = \frac{2L}{RT_s} = \gamma_0 = 0.17$$

assuming con.

$$L = 10 \mu H \quad C = 6.25 \mu F$$

$$\frac{\Delta I_L}{I_L} = 0.5$$

$$\frac{RT_s}{L} D (1-D)^2 = 0.5$$

$$D(1-D)^2 = \gamma_{24}$$

$$\therefore D = 0.0459, 0.767$$

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{DT_s}{RC} = 6.09 \times 10^{-3}, \quad 0.1022$$

case (3)

$$\frac{\Delta I_L}{I_L} = 2$$

$$R = \frac{2 \cdot L}{T_s D (1-D)^2} = 16 \Omega$$

$$K = \frac{2L}{RT_s} = \frac{1}{8} = K_{int}$$

$\therefore$  converter in critical mode

$$K = K_{int}$$

Q. 2 phase buck boost converter

$$D = 0.6, \quad \left| \frac{D}{1-D} \right| = 1.5$$

$$K = \frac{L}{RT_s} = 0.2$$

$$K_{int} = (1-D)^2 = 0.16$$

converter in con.

$$K > K_{int}$$

$$V_o = \frac{-D}{1-D} V_i$$

$$L_1 = L_2 = 10 \mu H$$


$$C_o = i_{q1} + i_{q2}$$

$$C = 22 \mu F$$

$$R = 5 \Omega$$

$$T_s = 10 \mu s$$




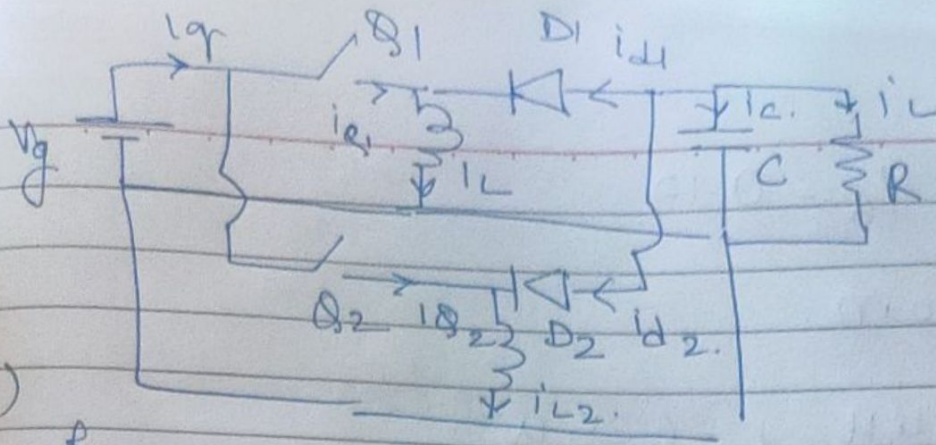


(1)

$$\phi = 0^\circ$$

$\therefore$  All circuits are similar
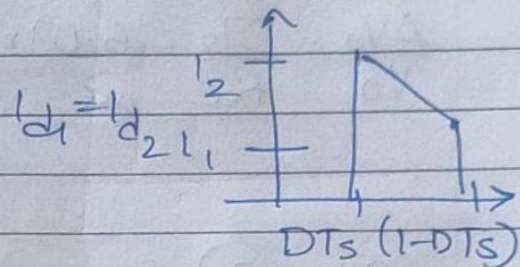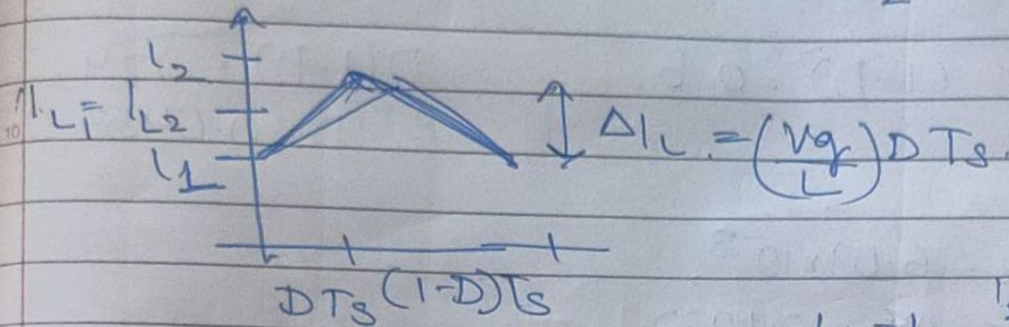
$$\therefore L_1 = L_2 \quad i_{d1} = i_{d2}$$



$$i_{d1} + i_{d2} + i_c + i_L = 0$$

$$2i_d + i_c + i_L = 0$$

average  $\rightarrow i_{c \text{ avg}} = 0 \quad i_{L \text{ avg}} = V_o/R$

$$i_d \text{ avg} = -\frac{V_o}{2R}$$

$$\frac{(L_1 + L_2)}{2} (1-D) = \frac{-V_o}{2R} = \frac{DV_g}{2(1-D)R}$$

$$\frac{L_1 + L_2}{2} = \frac{DV_g}{2R(1-D)^2}$$



$$L_{\text{avg}} = L_1 = i_{L2} = \frac{L_1 + L_2}{2} = 7.5 \text{ A} = 1L$$

$$L_2 = 13.5 \text{ A}$$



$$L_1 = L - \frac{\Delta i_L}{2}$$
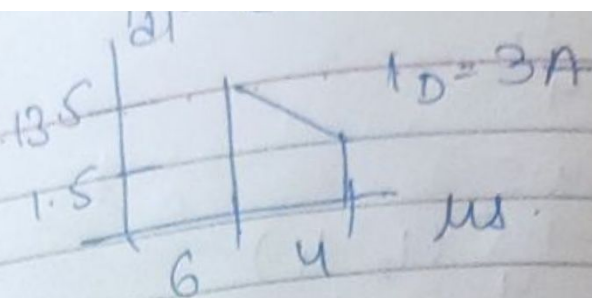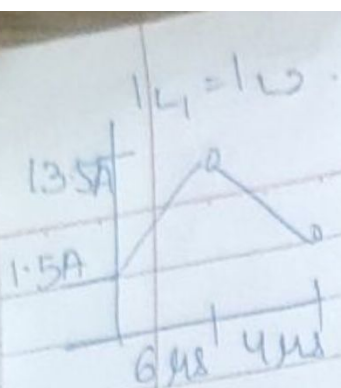
$$= \frac{DV_g}{2R(1-D)^2} - \frac{V_g DT_s}{2L} = 1.5 \text{ A} = 1L$$





$$i_g = i_{D1} + i_{D2} = 2i_D$$

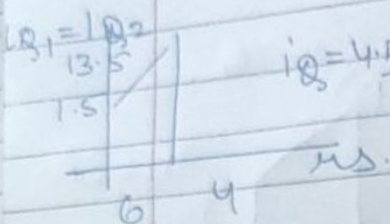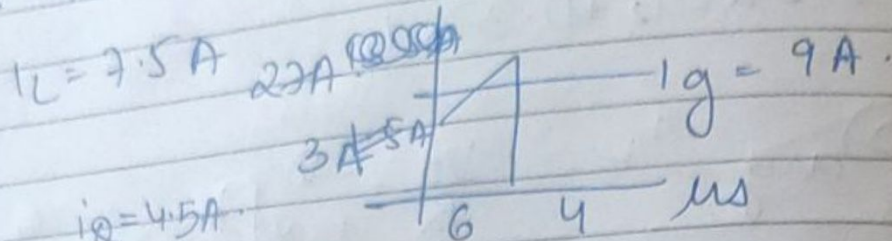


for voltage ripple:


$$i_c = -2i_D - \frac{V_D}{R}$$

$$= -2i_D - \frac{V_D}{R}$$
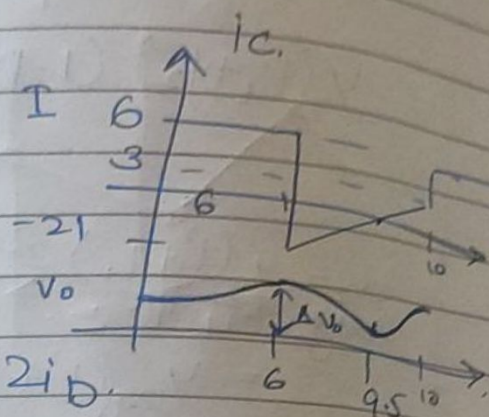
$$= -2i_D + \frac{D V_g}{(1-D)R} = 6 - 2i_D$$



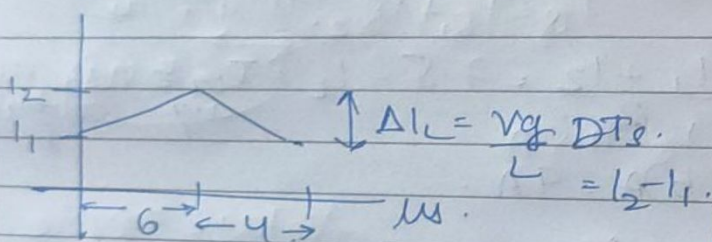(ii)  $\delta = 90^\circ \pm T/4 = 2.5 \mu s$



$$\therefore i_2 - i_1 = 12$$

$i_{L2}$  will be shifted 2.5 μs from  $i_{L1}$




$$i_c = C \frac{dv}{dt}$$

$$dv = \frac{1}{C} i_c dt$$

$$\Delta V_D = \frac{1}{C} \int i_c dt$$

$$= \frac{1}{C} \left( \frac{1}{2} \times 21 \times 35 \right)$$

$$\Delta V_D = 1.67 V$$

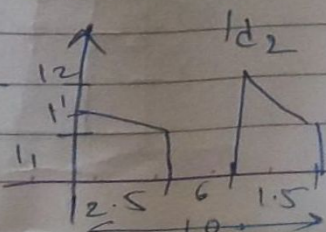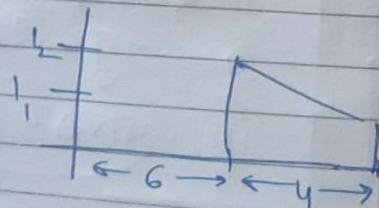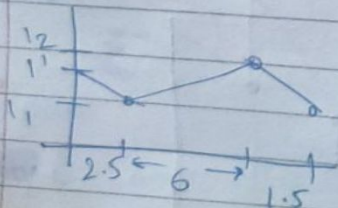



$$\frac{I'_1 - I_2}{1.5} = \frac{I_2 - I_1}{-4} = -3$$

$$\therefore I'_1 = I_2 - 4.5$$

$$I'_1 = \frac{I_2 - 1.5(I_2 - I_1)}{4}$$

$$= 0.625 I_2 + 0.375 I_1$$

$$(I_{d1} + I_{d2})_{avg} = -I_L = -\frac{V_o}{R} - \frac{D V_{ng}}{R(1-D)} = 6$$

$$\frac{1}{2}(I_1 + I_2)(1-D) + I_{d2,avg} = 6$$

$$D = 0.6$$

$$I_{d2,avg} = \frac{1}{2}(I'_1 + I_1)2.5 + \frac{1}{2}(I_2 + I'_1)1.5$$

$$= \frac{1}{2}((I'_1 + I_1)2.25 + (I'_1 + I_2)0.15)$$



$$= \frac{0.4}{2}(I_1 + I_2) = I_{d1,avg}$$

$$\therefore \frac{1}{2}(I_1 + I_2)(0.4) = 6/2 = 3$$






$$\therefore \frac{I_1 + I_2}{2} = 7.5 = I_L = I_{L1,avg} = I_{L2,avg}$$

$$I_1 = 1.5A$$
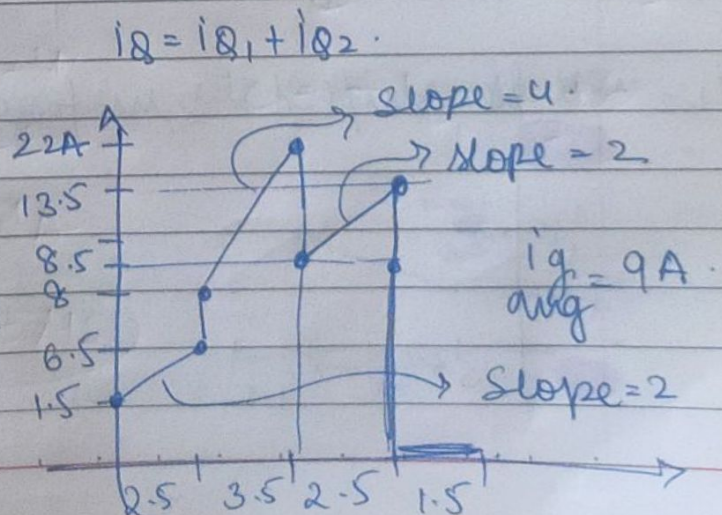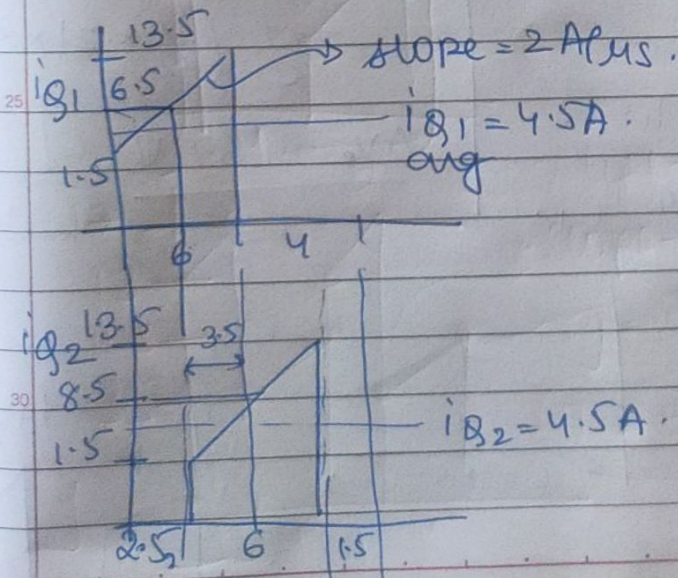
$$I_2 = 13.5A \quad I'_1 = (I_2 - 4.5)A = 9A$$






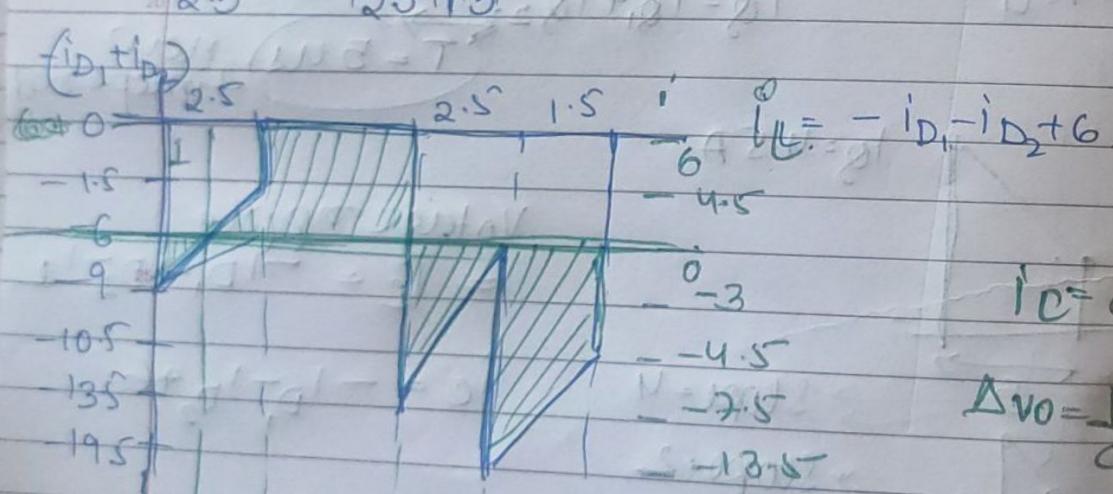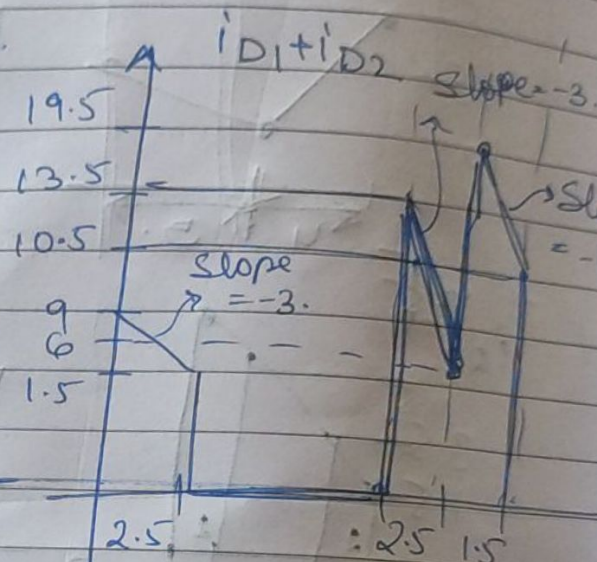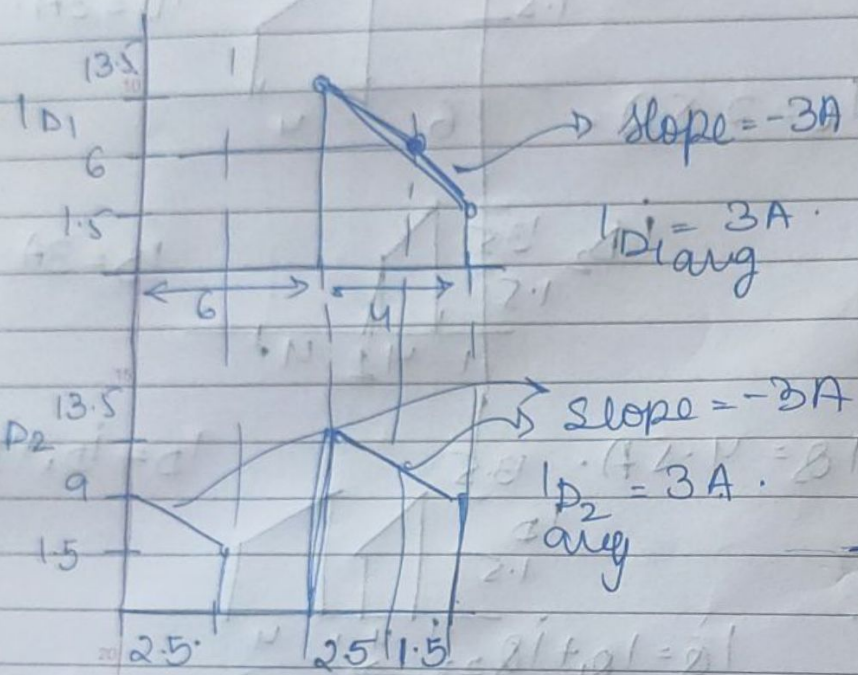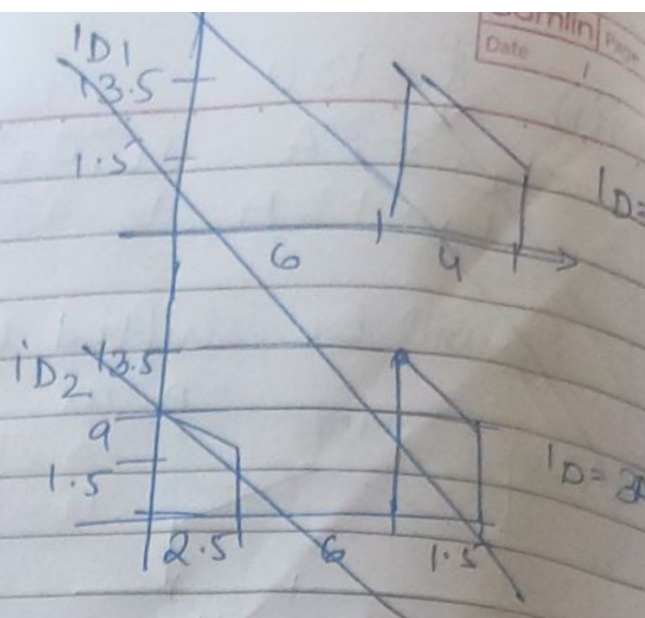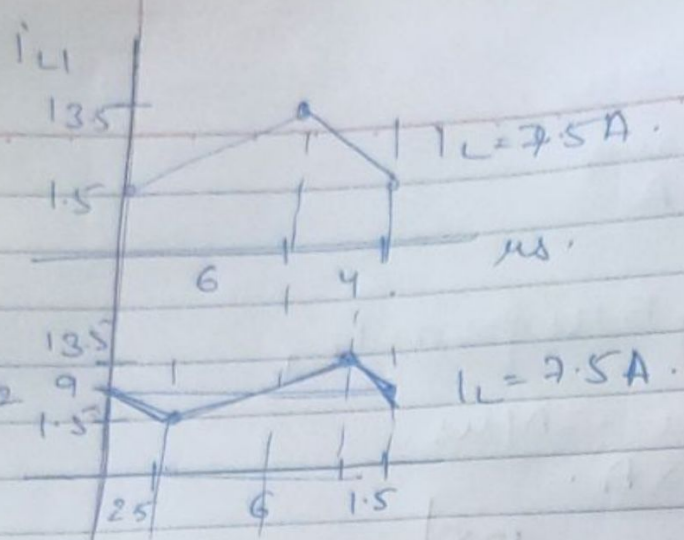

$$i_C = C \frac{dv_O}{dt}$$

$$\Delta v_O = \frac{1}{C} \int_0^6 i_C dt$$


$$= 1.07 V$$

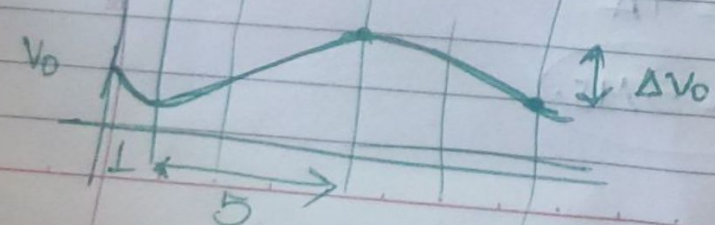




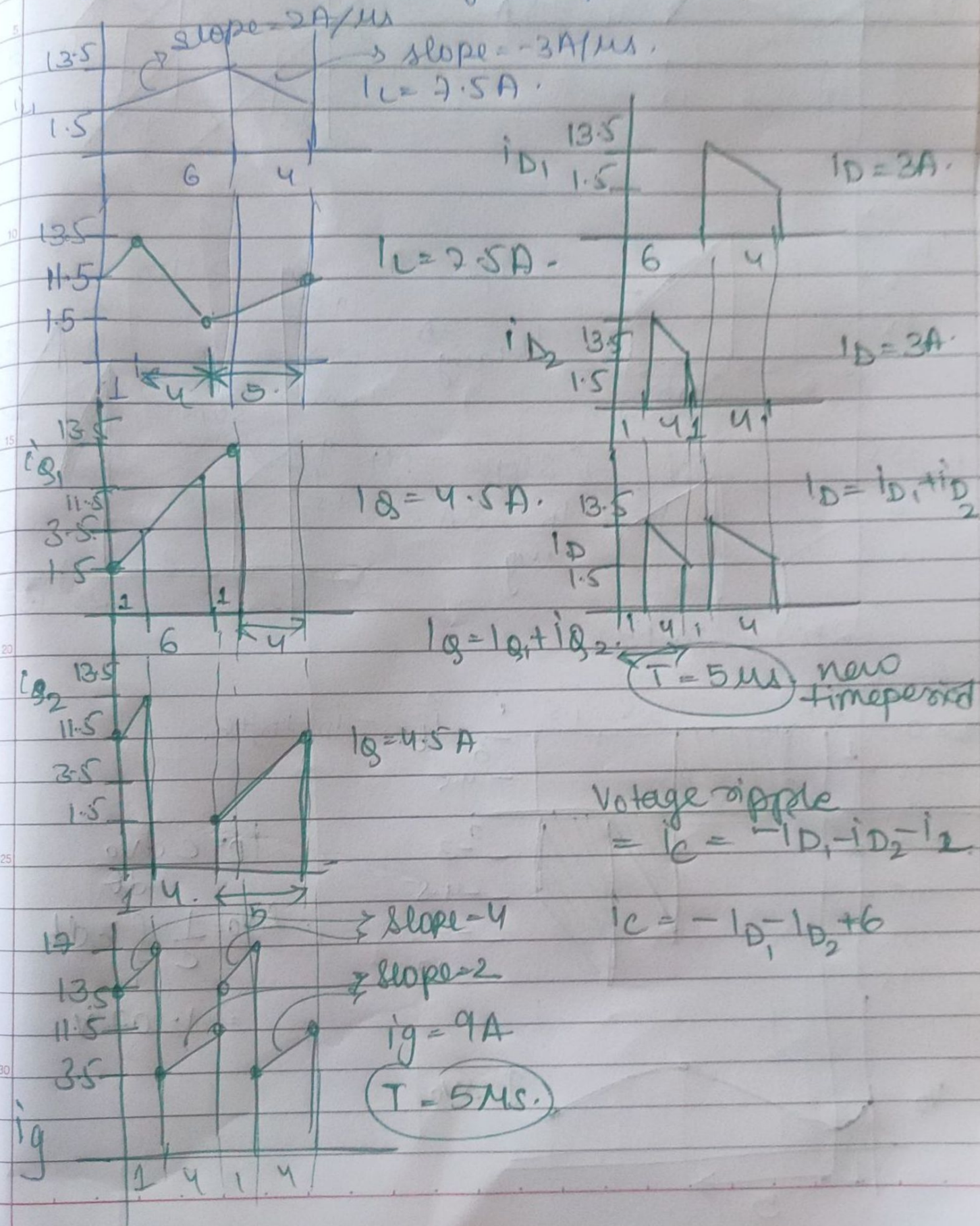(iii)  $\phi = 180^\circ$   $T_{s/2} = 5 \mu s$   
 $I_L = 7.5 A = I_{L1} - I_{L2 \text{ avg}}$   
 $I_{L1} = 1.5 A$   $I_{L2} = 13.5 A$

$i_2$  will be shifted by  $5 \mu s$  from  $i_{L1}$





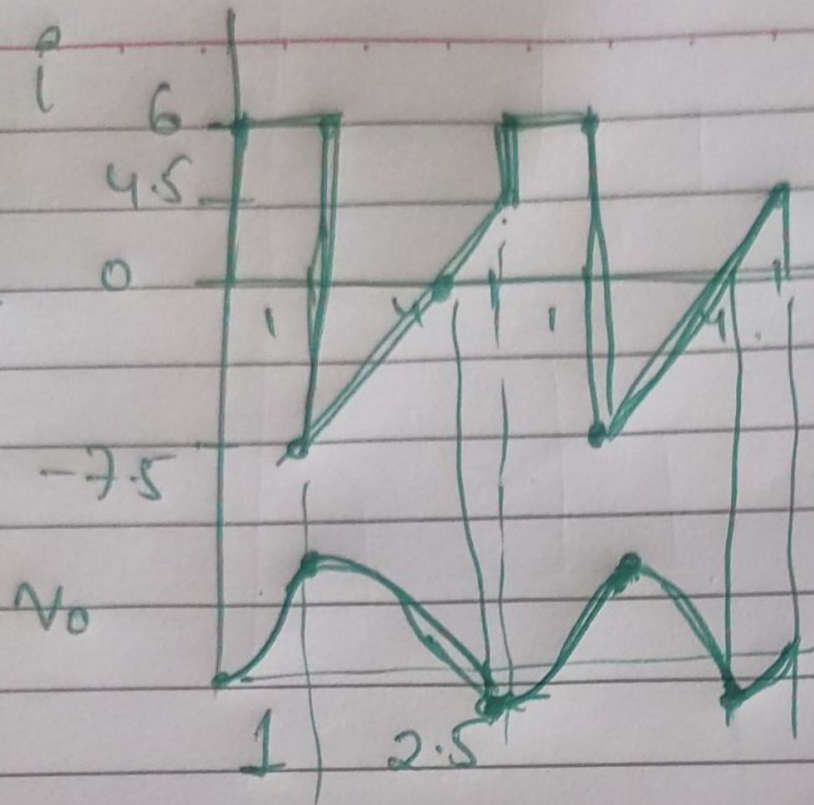

$$i_c = C \frac{dV_o}{dt}$$

$$\Delta V_o = \frac{1}{C} \int_{3.5}^1 i_c dt$$

$$= \frac{1}{22} (7.5 \times 2.5)$$

$$\underline{\Delta V_o = 0.426 \text{ V}}$$